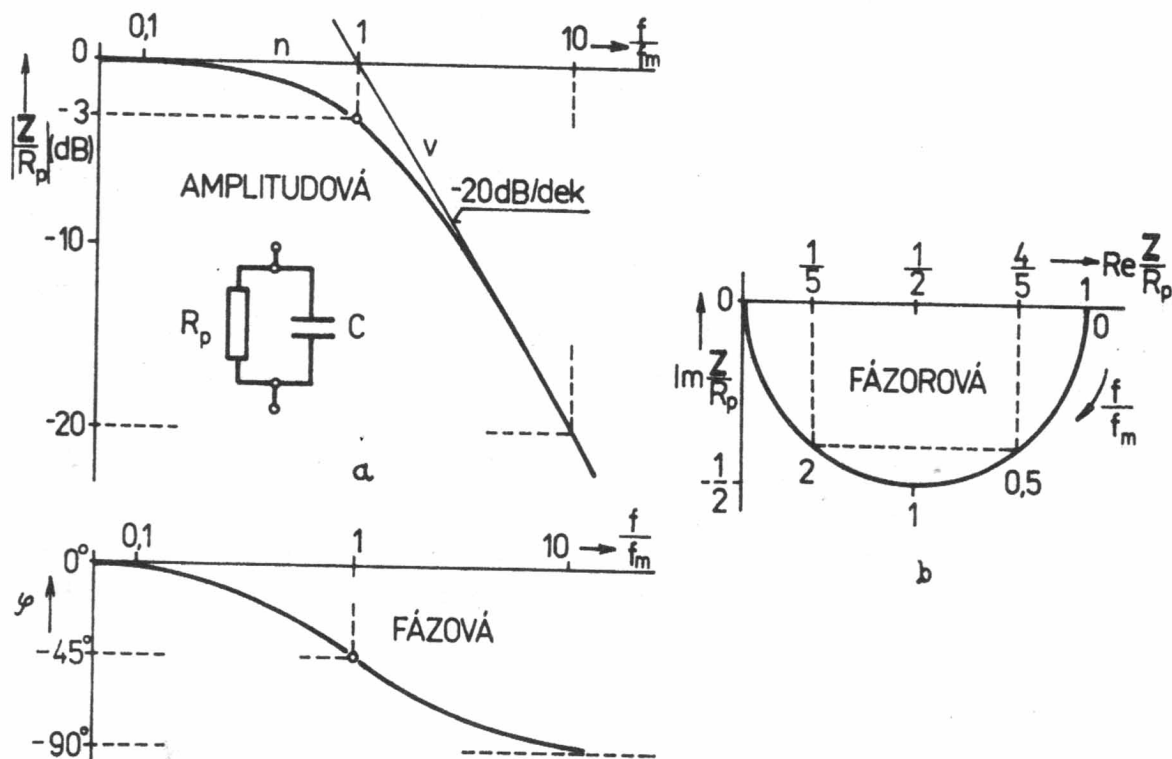


Průběhy získané dosazováním číselných hodnot za  $f/f_m$  do těchto vztahů jsou na obr. 186a.

Fázorovou frekvenční charakteristiku získáme nejsnadněji výpočtem reálné a imaginární části  $Z/R_p$  pro několik zvolených hodnot poměrné frekvence. Výsledkem je půlkružnice nakreslená na obr. 186b.



Obr. 186. Frekvenční charakteristiky paralelního obvodu  $RC$